

# Team Assignment 11 M. Murray. C. Pike. S. Ahmed

Monday, April 20, 2020 5:22 PM

$$1. H(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} = \frac{10^{12}}{s^2 + 2 * 10^6 + 10^{12}} = \frac{10^{12}}{(s + 10^6)^2}$$

2. no zeros:

Poles =  $-10^6$  (double)


$$3. 2\zeta\omega_0 = \frac{R}{L}$$

$$\zeta = \frac{10^6}{\sqrt{10^{12}}} = 1$$

4. Circuit is critically damped

Frequency Range =  $\omega < 10^6 = 0$  ;  $\omega > 10^6 = -40dB/Decade$

:Part A

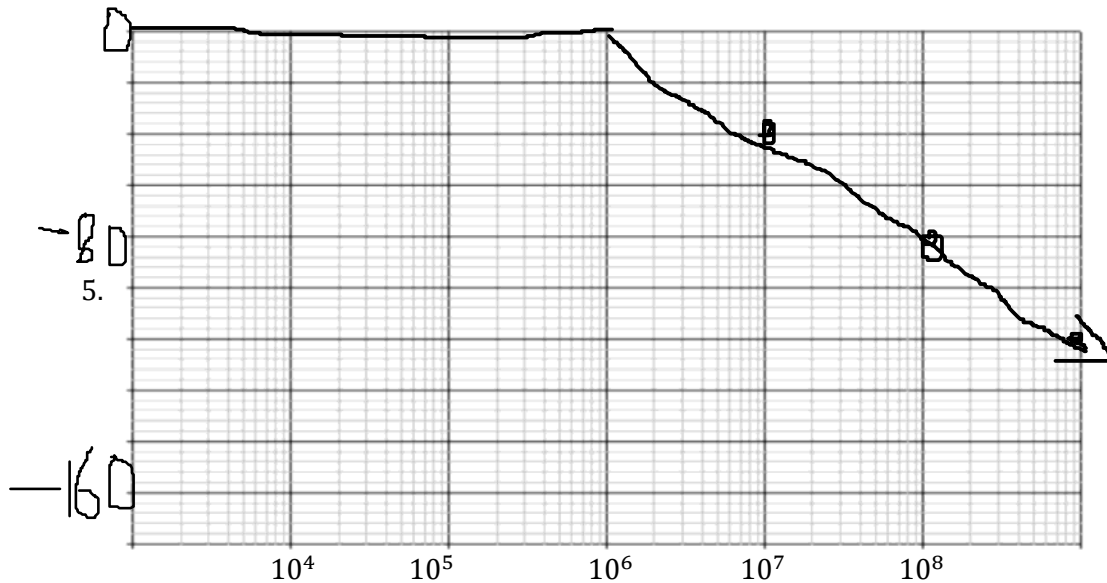

$$1. H(s) = \frac{sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2}{s^2 + 2 * 10^6 + 10^{12}} = \frac{s^2}{(s + 10^6)^2}$$

2. Zero: 0

Pole:  $10^6$  (double)

$$3. 2\zeta\omega_0 = \frac{R}{L}$$

$$\zeta = \frac{10^6}{\sqrt{10^{12}}} = 1$$

4. Circuit is critically damped

5. Frequency range:  $\omega < 10^6 = -\frac{40dB}{Decade}$  ;  $\omega > 10^6 = 0$

:Part B

